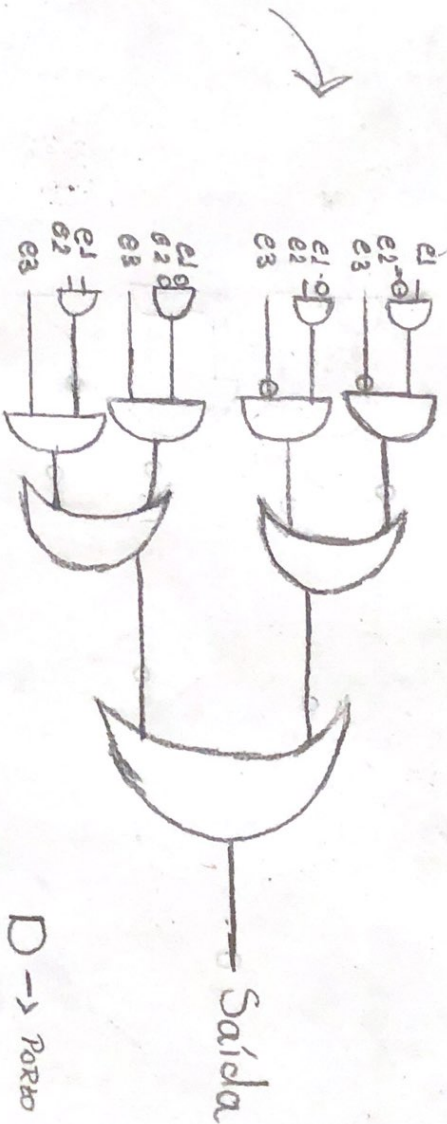


Exercícios - Sc0955

1) Construir uma Porta lógica XOR de 3 entradas.

e1	e2	e3	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



D → Porta AND
 D → Porta OR
 0 → Porta NOT